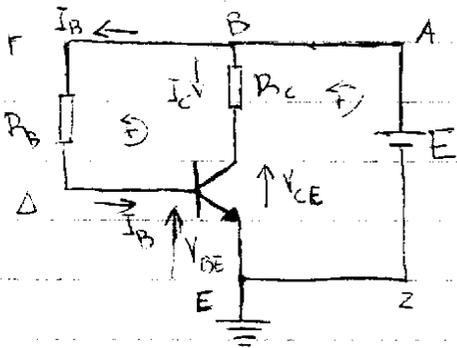


### Θέμα 3ε

Να βρεθούν τα  $V_{CE}$  και  $I_C$  στο εξαστάει κύκλωμα:



$V_{BE} = 0,5V$  και  $E, R_C, R_B$ ,  $\beta$  γνωστά

Εφαρμόζουμε α 2ε νόμο του Kirchhoff

βήμας ABEZA:  $-I_C R_C - V_{CE} + E = 0 \Rightarrow$   
 $V_{CE} = E - I_C R_C$  (1)

βήμας ABΓΔΕΖΑ:  $-I_B R_B - V_{BE} + E = 0 \Rightarrow$   
 $I_B = \frac{E - V_{BE}}{R_B}$  (2)  $\Rightarrow I_B = \text{γνωστό}$

Άρα  $I_C = \beta I_B \Rightarrow I_C = \text{γνωστό}$

Τέλος  $V_{CE} = \text{γνωστό}$ , από (1)  $I_C = \text{γνωστό}$   
από (1)

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$