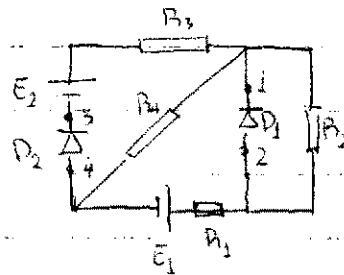


Ωδηα 1ο

Να σφρίνεται σε αύγα τις αντίστασες R_4 και ημέραντας μηδηπάτας :




$$E_1 = 12 \text{ Volts}, E_2 = 6 \text{ Volt}$$

$$R_1 = R_3 = R_4 = 2 \text{ k}Ω, R_2 = 8 \text{ k}Ω$$

D_1, D_2 ιδανής θίσης

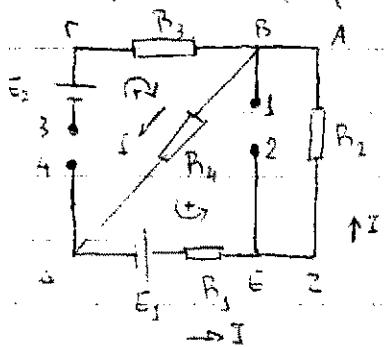1ο Βήμα : Αναρροφή των διέλευσηών του μηδηπάτα :



Σε αυτή την επιτύχειν περία μηδηπάτα πόσο είναι η έργη χο... ΑΒΓΕΖΑ.

2ο Βήμα : Βρίσκουμε την ημέραντα σε αυτά τα 1,2 = 3,4 : Εξαρτήσεις της 2ο Βήμας των Kirchhoff σε έργη χο... ΑΒΓΕΖΑ :

$$-IR_1 - IR_2 - IR_4 + E_1 = 0 \Rightarrow I = \frac{E_1}{R_1 + R_2 + R_4} \Rightarrow I = 1 \text{ mA}$$

Τέρτια έκθεση : $V_1 - IR_4 + E_1 - IR_2 = V_0 \Rightarrow V_1 - V_0 = I(R_1 + R_2) - E_1 \Rightarrow$